



Álgebra Booleana


viernes, 5 de enero de 2024 10:11 p. m.

NOT	A	Salida
	0	1
	0	1


!


XOR	A	B	Salida
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0

22


AND	A	B	Salida
	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1

11

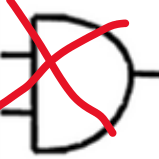OR	A	B	Salida
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	1

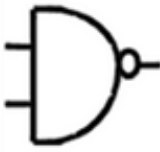NAND	A	B	Salida
	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0

1 - Verdadero - true
0 - Falso - false

NOR	A	B	Salida
	0	0	1
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	0